

BOOTCAMP BIOHACKING AULA #1 - INCUBADORA

GABRIEL BASTOS

GABRIEL.BASTOS@POLI.UFRJ.BR





Gabriel Bastos


- Graduando em Engenharia Eletrônica e da Computação na UFRJ
- Técnico Eletrônico pelo CEFET/RJ
- Co-fundador da Flori (@ @flori.tech)
- Playlist Topzera de Sertanejo no Spotify

TÓPICOS

- Princípios da Eletrônica
- Arduino
- Montagem do sistema
- Análise da inteligência da incubadora

ELETRÔNICA

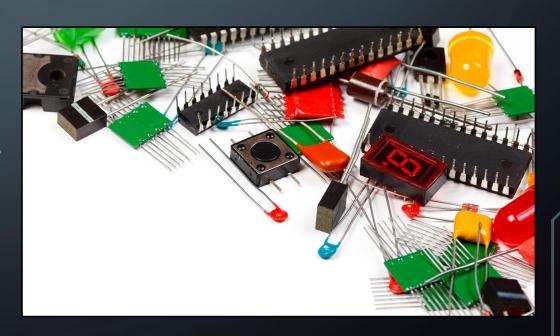
- Componentes podem ser resumidos:
 - Componentes passivos;
 - Componentes ativos;
 - Fontes de alimentação;
 - Componentes eletromecânicos.



FONTES DE ALIMENTAÇÃO

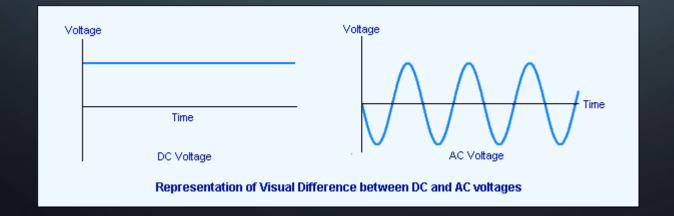- Fontes de alimentação podem fornecer:
 - Tensão alternada;
 - Tensão contínua.








UNIDADES

- Tensão ou voltagem: Volts (V)
- Corrente Elétrica: Ampére (A)
- Potência Elétrica: Watts (W)
- \bullet Resistência: Ohms (Ω)

$$V=R \times I$$



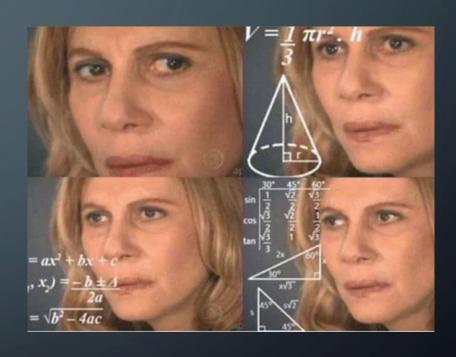

COMPONENTES PASSIVOS


- Não aumentam a corrente ou tensão no circuito, possuem como característica interagir no circuito de forma a dissipar energia.
 - Resistor;
 - Capacitor;
 - Indutor;
 - Antenas;
 - Etc.

RESISTOR


• Dissipa tensão na forma de energia térmica. Todo resistor possui uma resistência associada que pode ser calculada através do

código de cores.

Color	Cor	1ª Faixa	2ª Faixa	3ª Faixa	Multiplicador	Tolerância
Black	Preto	0	0	0	x 1 Ω	
Brown	Marrom	1	1	1	x 10 Ω	+/- 1%
Red	Vermelho	2	2	2	x 100 Ω	+/- 2%
Orange	Laranja	3	3	3	x 1K Ω	
Yellow	Amarelo	4	4	4	x 10K Ω	
Green	Verde	5	5	5	x 100K Ω	+/5%
Blue	Azul	6	6	6	x 1M Ω	+/25%
Violet	Violeta	7	7	7	x 10M Ω	+/1%
Gray	Cinza	8	8	8		+/05%
White	Branco	9	9	9		
Gold	Dourado				χ.1Ω	+/- 5%
Silver	Prateado				x .01 Ω	+/- 10%

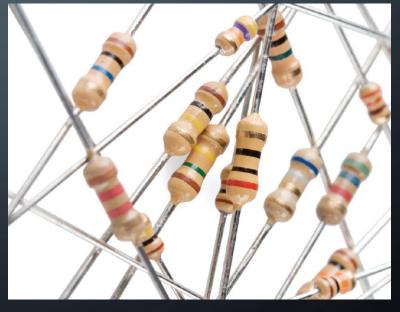



RESISTOR

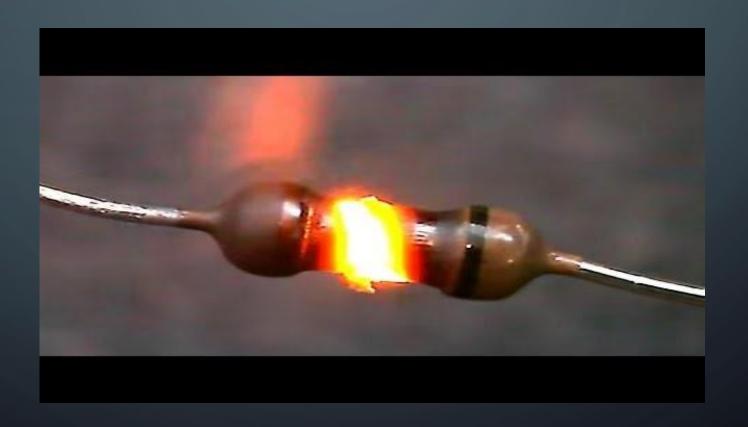

CAPACITOR

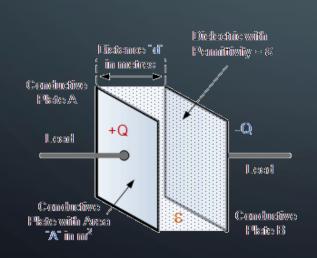
• Armazena energia por um campo eletrostático onde essa energia é calculada na unidade de capacitância (Farad - F).



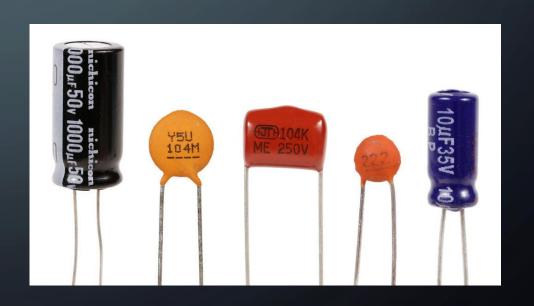

INDUTOR

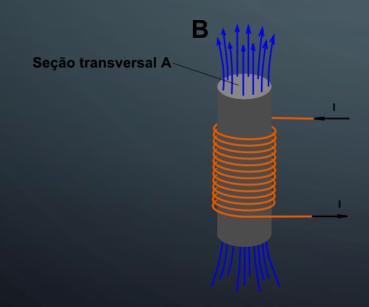• Armazena energia na forma de campo magnético onde essa energia é calculada na unidade de indutância (Henry - H).





ANTENAS


• Dissipam energia em forma de ondas de transmissão para transmitir um dado seja analógico ou digital.







ANALÓGICO X DIGITAL

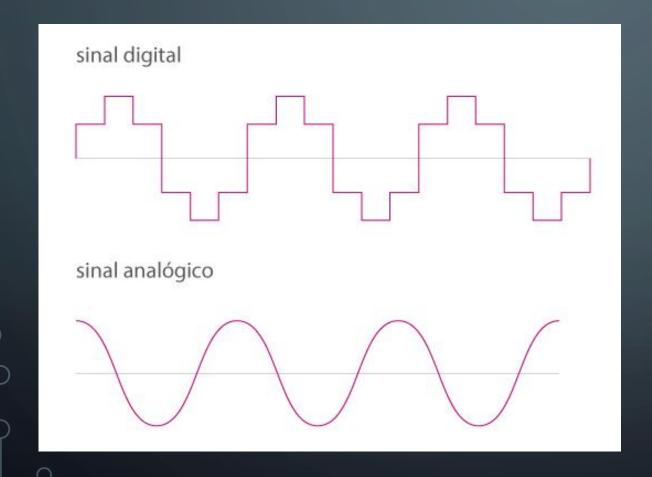



Sensor de presença






Sensor de pressão


COMPONENTES ATIVOS

- Capazes de gerar energia e exercer uma função de controle sobre uma energia adicional de um outro componente.
 - Diodos;
 - Transistores;
 - Circuitos integrados;
 - Fontes de energia;
 - Etc.

DIODO

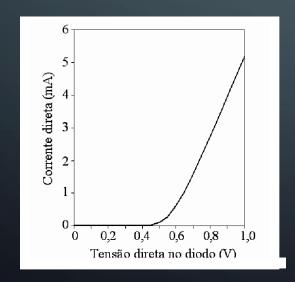• Dispositivo construído com matéria semicondutor cuja característica é uma barreira de potencial.



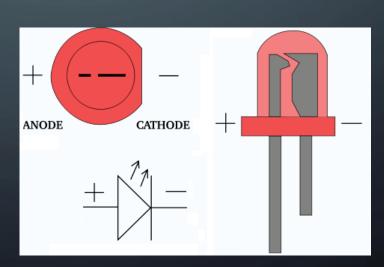

TRANSISTORES


 Dispositivo construído a partir de duas junções de materiais semicondutores. Podem ser NPN ou PNP.




CIRCUITOS INTEGRADOS

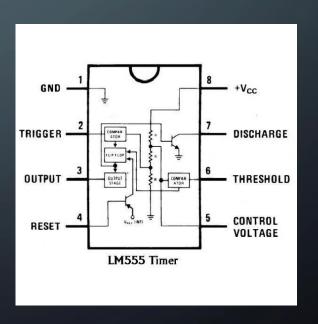• Chip construído com diversos componentes para uma finalidade específica.





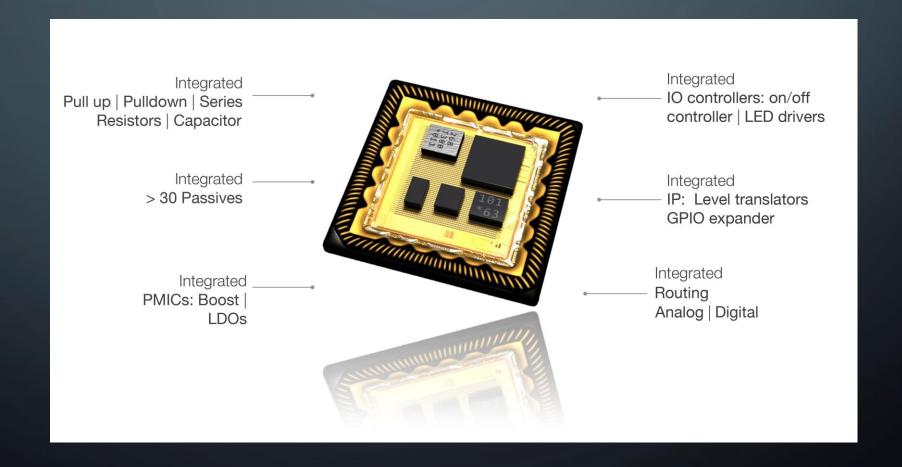CIRCUITO INTEGRADO TIPO SOC – SYSTEM ON CHIP



COMPONENTES ELETROMECÂNICOS

- Motores;
- Interruptores(botões);
- Relé;
- Cristal de oscilação;
- etc



Cristal de oscilação




Relé



ARDUINO

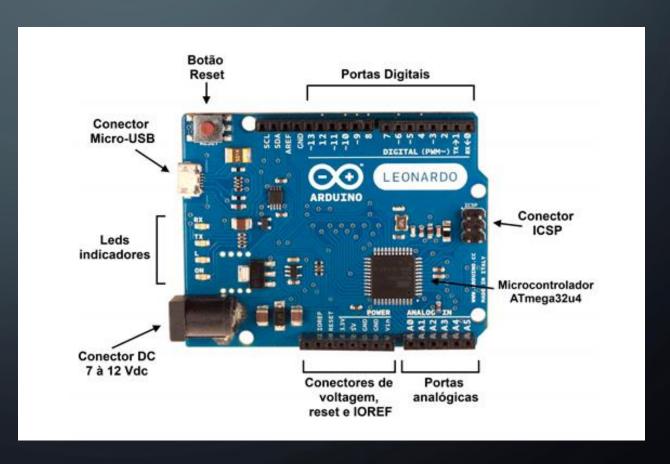- Placa de prototipação eletrônica
- Hardware Aberto
- Ideal para iniciantes
- Possui diversos modelos
- Compacto e barato
- Etc.



ARDUINO LEONARDO

Chip Microcontrolador - ATmega32u4 - Microchip Technology

Tensão de operação - 5V

Tensão de entrada - 7-12V

Limite de tensão de entrada - 6-20V

Pinos digitais de entrada e saída – 13 pinos

Pinos analógicos de entrada e saída – 6 pinos fora PWM

Memória Flash - 32 KB (ATmega32u4) onde 4 KB é usado pelo bootloader

SRAM - 2.5 KB (ATmega32u4)

EEPROM - 1 KB (ATmega32u4)


Largura - 68.6 mm


Altura - 53.3 mm

Peso - 20 g

PROJETOS COM ARDUINO



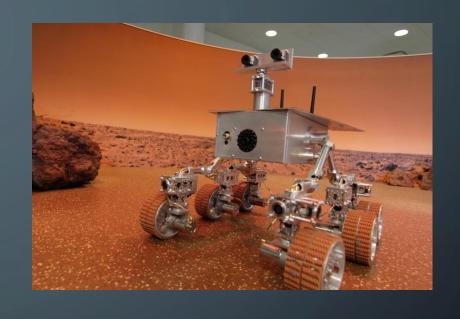

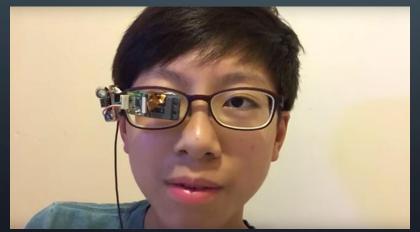





IDE - INTEGRATED DEVELOPMENT ENVIRONMENT

- Editor de código
- Compilador
- Upload para a placa
- Exemplos
- Loja de Bibliotecas
- Monitor e Plotter Serial

```
Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode (13, OUTPUT);
 void loop() (
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13, LOW);
                            // set the LED off
  delay(1000);
                            // wait for a second
Binary sketch size: 1010 bytes (of a 32256 byte maximum)
```

DINÂMICA #1

PISCAR O LED DA PLACA

DINÂMICA #2

MONTAGEM DA INCUBADORA HARDWARE

DINÂMICA #3

CÓDIGO DA INCUBADORA SOFTWARE

OBRIGADO

Dúvidas?

Contato:

Linkedin: linkedin: linkedin.com/in/gabrielbritobastos

Email: gabriel.bastos@poli.ufrj.br

